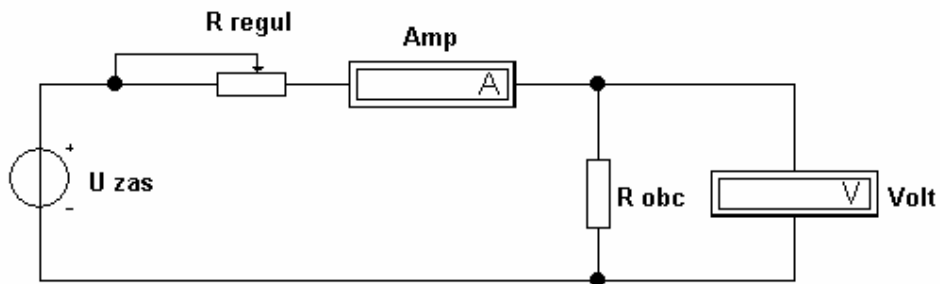


<i>Klasa</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr w dzienniku</i>	Zespół Szkół Łączności w Krakowie	
			Wydział Zaoczny	
<i>Nr ćw.</i>	<i>Temat ćwiczenia</i>	<i>Data</i>	<i>Ocena</i>	<i>Podpis</i>
	Układy regulacji prądu			

1. Zestawić układ do regulacji prądu według schematu :



2. Dla różnych wartości prądu odczytać wartość napięcia i obliczyć wartość rezystancji obciążenia

Pomiar	Obciążenie	Prąd [mA]	Napięcie [V]	Rezystancja obciążenia [Ω] $R = U/I$
1	R1			
2				
3				
4				
5-średnia				
1	R2			
2				
3				
4				
5-średnia				
1	R3			
2				
3				
4				
5-średnia				
1	R4			
2				
3				
4				
5-średnia				

3. Podać wykaz przyrządów i przyborów pomiarowych

4. Podać pisemnie i przedstawić w formie prezentacji wnioski wynikające z wykonanego ćwiczenia